

BLG 231E Homework 4


a)

A ₄	B ₄	X	C ₄	R ₄	Op	Overflow
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	Φ	0	1
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	Φ	0	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	Φ	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	Φ	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0


$$Op = X \oplus (A_4 \oplus B_4)$$

$$Overflow = \bar{A}_4\bar{B}_4\bar{X}C_4 + \bar{A}_4B_4XC_4 + A_4\bar{B}_4XC_4 + A_4B_4\bar{X}C_4$$

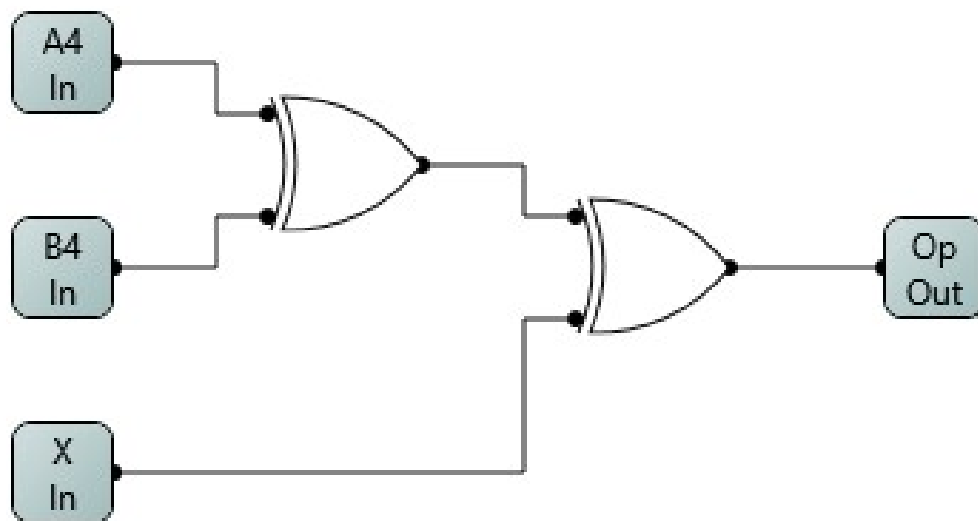
$$R_4 \text{ (Sign)} = \bar{A}_4B_4\bar{X}C_4 + \bar{B}_4XC_4 + A_4B_4\bar{C}_4 + A_4\bar{X}C_4$$



Logic Circuit for Op

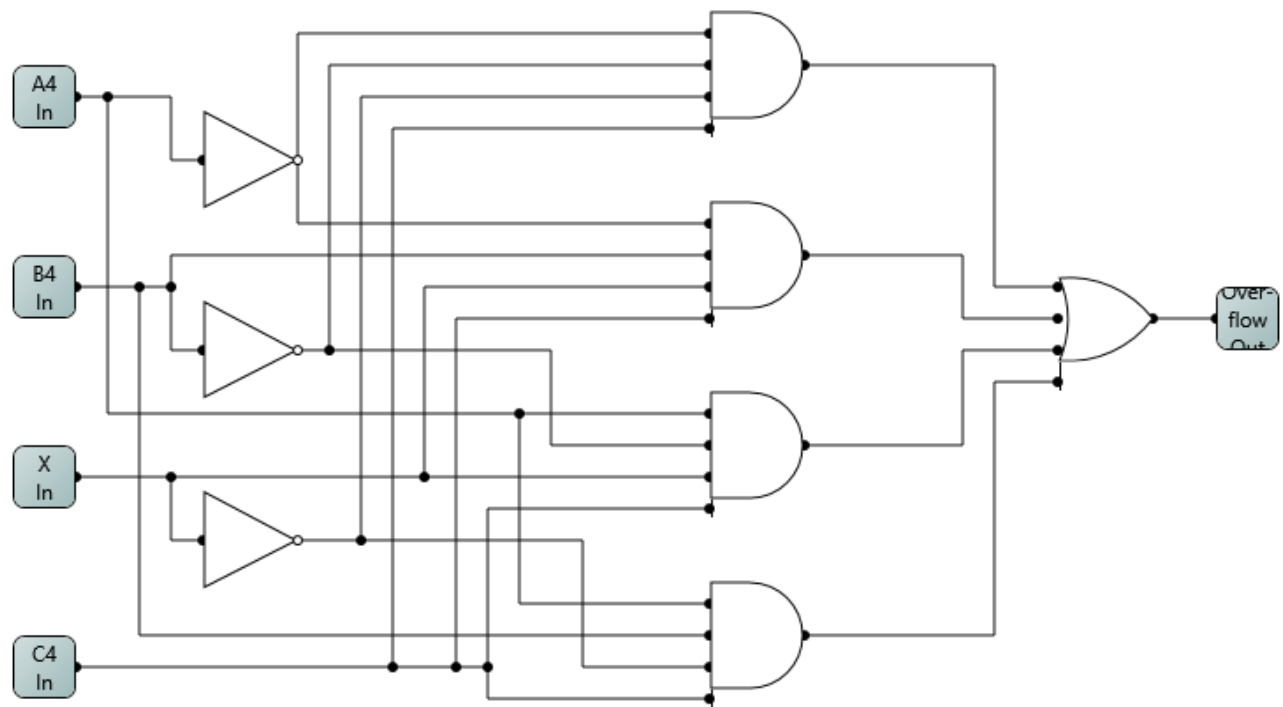


Logic Circuit for Overflow

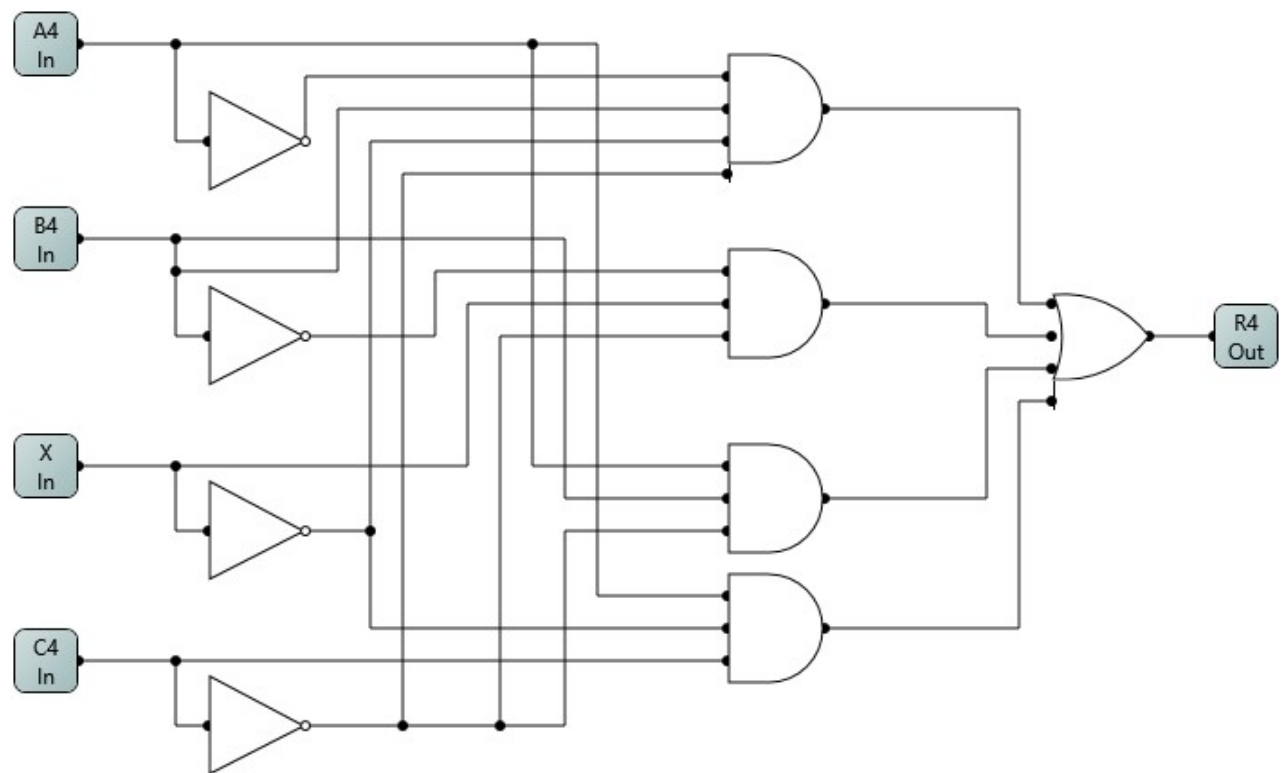


Logic Circuit for R4

b)

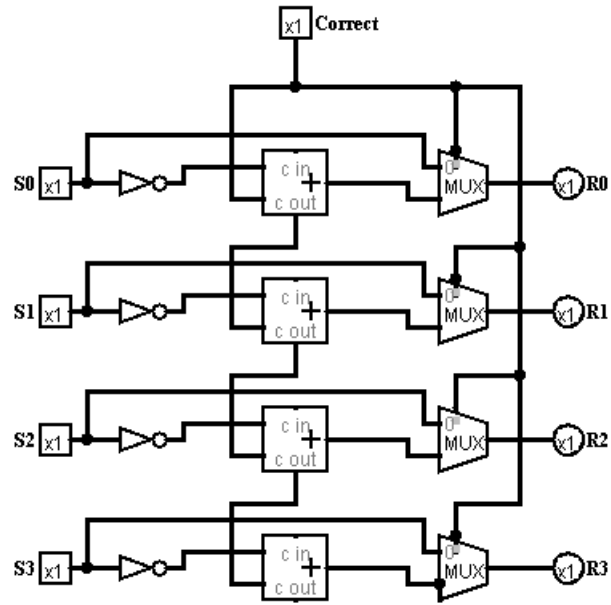


Logic Circuit for Circuit C

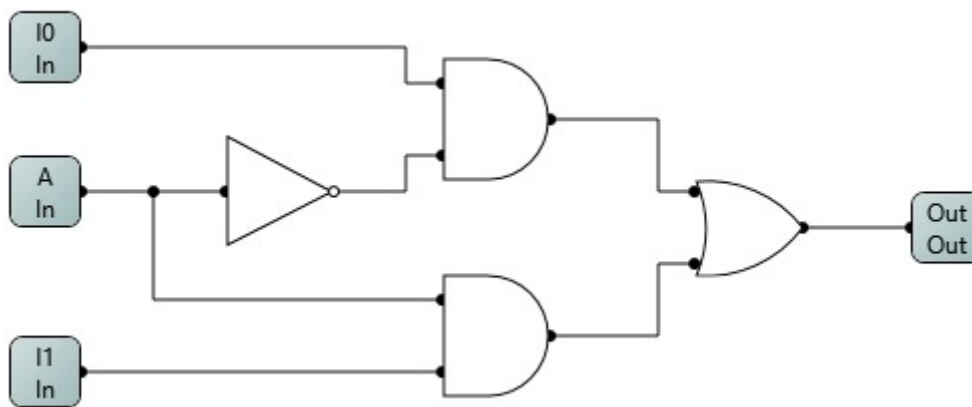

Logic Circuit for a 2:1 Multiplexer (I used a ready one because circuit c became too hard to see)

c) $Correct = Op \oplus C_4$

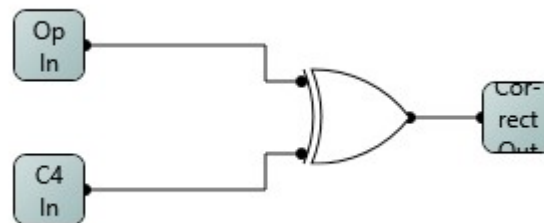

Logic Circuit for Circuit D